MÉRŐLAP

Tranzisztor jelleggörbéjének és munkaegyenesének vizsgálata

1) Tranzisztor I_C - U_{CE} jelleggörbéjének mérése

I_B (µA)	U_{CE} (V)	I_C (mA)

I_B (µA)	U_{CE} (V)	I_C (mA)

.....	.....	.....
név, Neptun-kód	dátum	laborvezető aláírása

2) Tranzisztor munkaegyenesének mérése

A kapcsolás tápfeszültségének értéke: U_T = ... V

A lineáris ellenállással elvégzett mérés eredményei:

I_B (mA)	I_C (mA)	U_{CE} (V)

Az izzólámpával elvégzett mérés eredményei:

I_B (mA)	I_C (mA)	U_{CE} (V)

.....	.....	.....
név, Neptun-kód	dátum	laborvezető aláírása